



UnB

UNIVERSIDADE DE BRASILIA

ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES

PROJETO DA DISCIPLINA:

MIPS UNICICLO em VHDL

ALUNO: RAPHAEL RODRIGUES

MATRICULA: 11/0039530

ALUNO: ULRICH KOFFI OUFFOUE

MATRICULA: 11/0089561

PROFESSOR: RICARDO PEZZUOL JACOBI

DATA DE ENTREGA: 06/02/2017

RESUMO:

Este relatório descreve a elaboração dos módulos principais da unidade operativa unicycle MIPS utilizando a plataforma de desenvolvimento Quartus da Altera . De forma que esses módulos sejam capazes de processar conjuntos de instruções binárias de 32 bits compiladas, respeitando todas as condições de implementações necessárias para a execução desses tipos de instruções.

I/- OBJETIVOS:

Os principais objetivos desse laboratório são a familiarização com a plataforma de desenvolvimento Quartus e o desenvolvimento da capacidade de construção dos blocos para a implementação da unidade operativa unicycle MIPS. Assim, como projeto final da disciplina de OAC (Organização e Arquitetura de Processadores) deverá ser desenvolvida uma versão do processador MIPS Unicycle, utilizando a linguagem VHDL (VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) Hardware Description Language). Através das ferramentas Quartus II e ModelSim-Altera, utilizadas para fazer os testes e simulações necessárias para verificação do resultado esperado. Assim esse laboratório complementa o conteúdo, visto em sala de aula, da disciplina Organização e Arquitetura de Computadores, a partir dele espera-se uma maior capacidade de resolução de problemas dessa categoria.

II/-INTRODUÇÃO TEORICA:

1/- VHDL

Para facilitar a criação dos módulos principais, utilizamos uma linguagem de descrição de hardware (VHDL), que é uma entre as mais utilizadas. Usa-se, geralmente, para descrever sistemas digitais, circuitos complexos de forma padronizada, entre outros. Deste modo, podemos categorizá-la em diferentes partes:

- **Módulos**

As “caixas” em VHDL são chamadas de módulos, elas são palavras reservadas na qual o programa usa uma referência com saídas, entradas e lógicas internas. Existem dois tipos de portas, input e output.

- **Operadores**

Os operadores são muito semelhantes aos operadores das linguagens de programação tradicionais, como C ou Java.

- **Estados de controle**

Os comandos de if, else, repeat, while, for, case, em verilog é muito parecido com C. Mas como é uma linguagem de hardware é necessário ter cuidado ao usá-las (caso contrário o desenho não poderá ser implementado em hardware).

- **Atribuição de variável**

Existem três tipos de elementos:

- Elementos Combinacionais que podem ser modelados usando atribuição de declarações
- Elementos Sequenciais podem ser modelados usando apenas declarações

- Declarações iniciais são utilizadas apenas em bancadas de testes.

2/-Somador

O somador é um bloco que tem 2 entradas de 32 bits cada. Seu funcionamento é simples, cujo o nome indica, soma os dois operandos de entradas para gerar uma saída de 32 bits.

3/-Unidade Logico-Aritmética(ULA)

A unidade lógica e aritmética (ALU – Arithmetic Logic Unit) é a base do computador, é o dispositivo que realiza as operações aritméticas ou operações lógicas. Aqui será apresentada a construção de uma ALU a partir de quatro blocos de montagem de hardware (AND, OR, inversores e multiplexadores) e ilustrada como funciona a lógica combinacional. Assim temos :

- **ALU de 1 bit**

Para uma ULA de 1 bit, a unidade lógica de 1 bit para AND, OR e adição pode se representar pela figura seguinte:

 


Figura 1: ULA de 1 bit de saída

- **ALU de 32 bits**

Sabendo que uma word possui 32 bits de tamanho, pode-se basear sobre o projeto da ULA de 1 bit, para criar a nossa ULA de 32 bits. Para isso, deve-se replicar e conectar as ULAs, de 1 bit, para formar a de 32 bits, ilustrado pela figura seguinte:

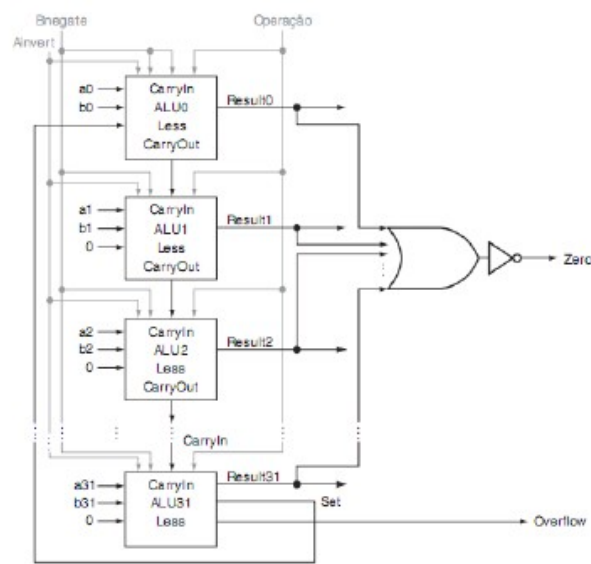


Figura 2: ULA de 32 bit de saída

4/-Multiplexador

É um dispositivo que seleciona as informações de duas ou mais fontes de dados num único canal. Segue abaixo um exemplo de multiplexador de 4 entradas:

 


Figura 3: Multiplexador de 4 entradas

5/-Program counter (PC)


O registrador chamado *contador de programa* é usado para contar o endereço da instrução atual. Ele se atualiza a cada subida de relógio para armazenar um novo valor de endereço, podendo, por exemplo, receber PC+4 (valor correspondente apontando para próxima instrução) ou outros valores dependendo da instrução realizada.

6/-Memória de instruções (MI)

A memória de instruções armazena apenas instruções. Cada instrução no MIPS ocupa exatamente 32 bits, assim, uma instrução ocupa 4 posições de memória. A cada leitura da memória de instruções é buscada não apenas o byte cujo endereço está no barramento de endereço, mas este e os três seguintes. Uma outra limitação imposta para facilitar o acesso à memória de instruções é alinhar instruções em uma fronteira inteira de palavra. Esta expressão significa que cada instrução da MIPS só pode começar a partir de um endereço múltiplo de 4, que correspondem àqueles cujos 2 últimos bits são 00.

7/-Banco de registradores (BREG)

Consiste em um conjunto de registradores que podem ser lidos e escritos fornecendo um número de registrador a ser acessado. Ele pode ser implementado com um decodificador para cada porta de leitura ou escrita e um array de registradores a partir de flip-flops tipo D. Para escrever em um registrador são necessárias 3 entradas (números dos registradores, dados a escrever e um clock que controla a escrita), como ilustrado na figura abaixo:

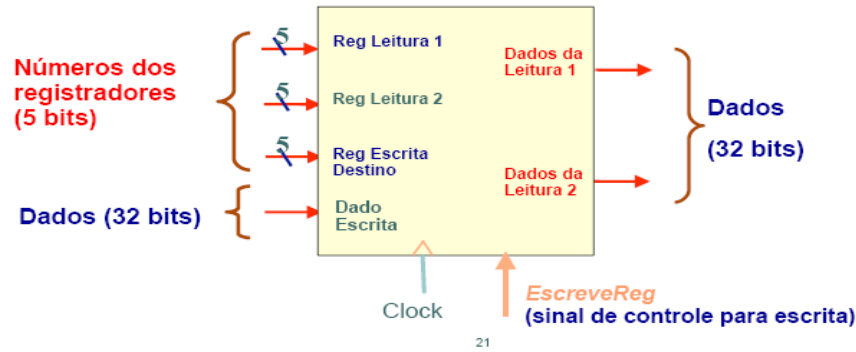

21

Figura 4: Banco de registradores

Assim os registradores da Arquitetura MIPS, são ordenados e organizados cada um pelo índice e nomes, como a seguir:

Nome	Número (hexa/binário)	Nome Alternativo	Significado ou Convenção de Utilização
\$0	00 / 00000	\$zero	constante 0
\$1	01 / 00001	\$at	reservado para o programa montador
\$2	02 / 00010	\$v0	resultado de função
\$3	03 / 00011	\$v1	resultado de função
\$4	04 / 00100	\$a0	argumento para função
\$5	05 / 00101	\$a1	argumento para função
\$6	06 / 00110	\$a2	argumento para função
\$7	07 / 00111	\$a3	argumento para função
\$8	08 / 01000	\$t0	temporário
\$9	09 / 01001	\$t1	temporário
\$10	0A / 01010	\$t2	temporário
\$11	0B / 01011	\$t3	temporário
\$12	0C / 01100	\$t4	temporário
\$13	0D / 01101	\$t5	temporário
\$14	0E / 01110	\$t6	temporário
\$15	0F / 01111	\$t7	temporário
\$16	10 / 10000	\$s0	temporário (salvo nas chamadas de função/subrotina)
\$17	11 / 10001	\$s1	temporário (salvo nas chamadas de função/subrotina)
\$18	12 / 10010	\$s2	temporário (salvo nas chamadas de função/subrotina)
\$19	13 / 10011	\$s3	temporário (salvo nas chamadas de função/subrotina)
\$20	14 / 10100	\$s4	temporário (salvo nas chamadas de função/subrotina)
\$21	15 / 10101	\$s5	temporário (salvo nas chamadas de função/subrotina)
\$22	16 / 10110	\$s6	temporário (salvo nas chamadas de função/subrotina)
\$23	17 / 10111	\$s7	temporário (salvo nas chamadas de função/subrotina)
\$24	18 / 11000	\$t8	temporário
\$25	19 / 11001	\$t9	temporário
\$26	1A / 11010	\$k0	reservado para o SO
\$27	1B / 11011	\$k1	reservado para o SO
\$28	1C / 11100	\$gp	apontador de área global
\$29	1D / 11101	\$sp	stack pointer
\$30	1E / 11110	\$fp	frame pointer
\$31	1F / 11111	\$ra	armazena endereço de retorno de subrotinas

Tabela 1: Ordem dos registradores do MIPS

8/-Memoria de dados(MD)

A memória de dados possui uma interface um pouco mais complexa do que a da instrução, devido ao fato de poder ser lida ou escrita. Além disso, os dados lidos ou gravados nesta memória podem ter tamanho diversos. Estas necessidades fazem com que o acesso à informação tenha um formato mais flexível. O barramento de dados é fixo, sendo de 32 bits. Lê-se sempre 4 bytes (ou posições) de memória de cada vez. O que é lido pode ser, por exemplo, 1 inteiro ou 4 caracteres ou metade de um número em ponto flutuante de precisão dupla. Como a leitura é alinhada em qualquer fronteira, é até mesmo possível ler metade de um inteiro e dois caracteres nos 32 bits. Isso tudo é possível através do sinal de escrita e de leitura vindo do controle principal.

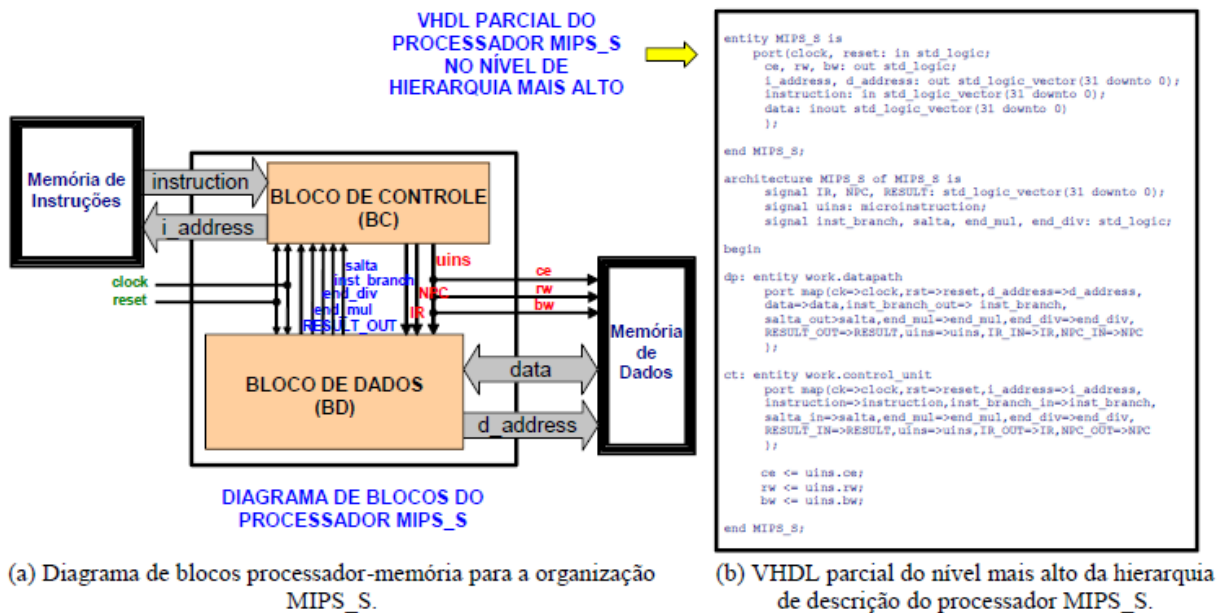


Figura 5: Banco de Registradores

9/-Extensão de sinal

O módulo de extensão de sinal consiste em estender os 16 bits do valor de imediato, contido nas instruções tipo I, para 32 bits, mantendo o sinal. Se for negativo, os 16 bits superiores serão iguais a 1, caso contrário, os 16 bits superiores serão iguais a 0, como ilustrado a figura a seguir:

 


Figura 6: Extensão de sinal

10/- Controles

10-1 CONTROLE PRINCIPAL

A unidade de controle deve, a partir do código da instrução (opcode), fornecer os sinais que realizam as instruções na unidade operativa. Assim, para o início do projeto do controle principal é essencial examinar os formatos das três classes de instrução: tipo R, de desvio e de acesso a memória:

- TIPO R:

0	rs	rt	rd	shamt	funct
31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0

Figura 7: Instrução tipo R

- DESVIO:

35 ou 43	rs	rt	address
31:26	25:21	20:16	15:0

Figura 8: Instrução tipo I

- ACESSO A MEMORIA:

4	rs	rt	address
31:26	25:21	20:16	15:0

Figura 9: Instrução tipo I

Lembrando que:

- O campo op está sempre contido nos bits 31:26, então será chamado Op[5:0].
- Os dois registradores a serem lidos são sempre especificados pelos campos rs e rt, nas posições 25:21 e 20:16, consecutivamente.
- O registrador de base para as instruções load e store está sempre nas posições de bit 25:21 (rs).
- O offset de 16 bits para branch equal, load e store está sempre nas posições 15:0.
- O registrador de destino está em um de dois lugares. Para um load, está em 20:16 (rt), enquanto para uma instrução tipo R, ele está nas posições 15:11 (rd). Portanto, precisa-se incluir um mux para selecionar que campo da instrução será usado para indicar o número de registrador a ser escrito.

São necessárias sete linhas de controle de um único bit mais o sinal de controle OpALU de 2 bits. Na tabela a seguir têm-se descritos os bits necessários, relacionando para cada tipo de instrução realizada:

Controle	Nome do sinal	formato R	lw	sw	beq
Entradas	Op5	0	1	1	0
	Op4	0	0	0	0
	Op3	0	0	1	0
	Op2	0	0	0	1
	Op1	0	1	1	0
	Op0	0	1	1	0
Saídas	RegDst	1	0	X	X
	ALUSrc	0	1	1	0
	MemparaReg	0	1	X	X
	EscreveReg	1	1	0	0
	LeMem	0	1	0	0
	EscreveMem	0	0	1	0
	Branch	0	0	0	1
	OpALU1	1	0	0	0
	OpALU0	0	0	0	1

Tabela 2: Entrada e saída da unidade de controle

10-2 CONTROLE DA ULA

O controle da Ula recebe 6 bits do campo *funct*, sendo 2 bits do opALU e 4 bits de controle das operações que irão ocorrer na ULA. Sendo esses 2 bits de entrada:

- “00” para acesso a memória(lw, sw), fazendo uma soma(add) na ula.
- “01” para desvio(Beq, Bne), fazendo uma subtração(sub)na ula.
- “10” para operações lógico-aritméticas(add, sub, and, or, slt).

E 4 bits de tipos de operações a serem realizadas pela ULA:

Linhas de Controle ULA	Função
0000	AND
0001	OR
0010	ADD
0110	SUB
0111	SLT
1100	NOR

Tabela 3: Operações de controle

III/-MATERIAIS E MÉTODOS:

Observação: Para facilitar a visualização, criamos um arquivo chamado *Processador-Modulos e fios.png* que se encontra na pasta raiz do trabalho, em que nele está descrito todos os módulos com as entradas e saídas de acordo com as utilizadas no código. Como também a citação de todos os nomes de todos os fios utilizados no projeto.

III-1/Materiais:

Os materiais usados para esse laboratório foram:

- O software: Quartus 10.1 Web edition (64 bits).
- ModelSim-Altera 6.6c (Quartus II 10.1) Starter Edition.

III-2/Requisitos:

Devemos implementar, utilizando o ambiente de desenvolvimento Quartus, por meio da linguagem VHDL, um conjunto de módulos, dentre os quais descritos acima e outros, formando uma unidade operativa da arquitetura Uniciclo MIPS, como mostrado na figura abaixo:

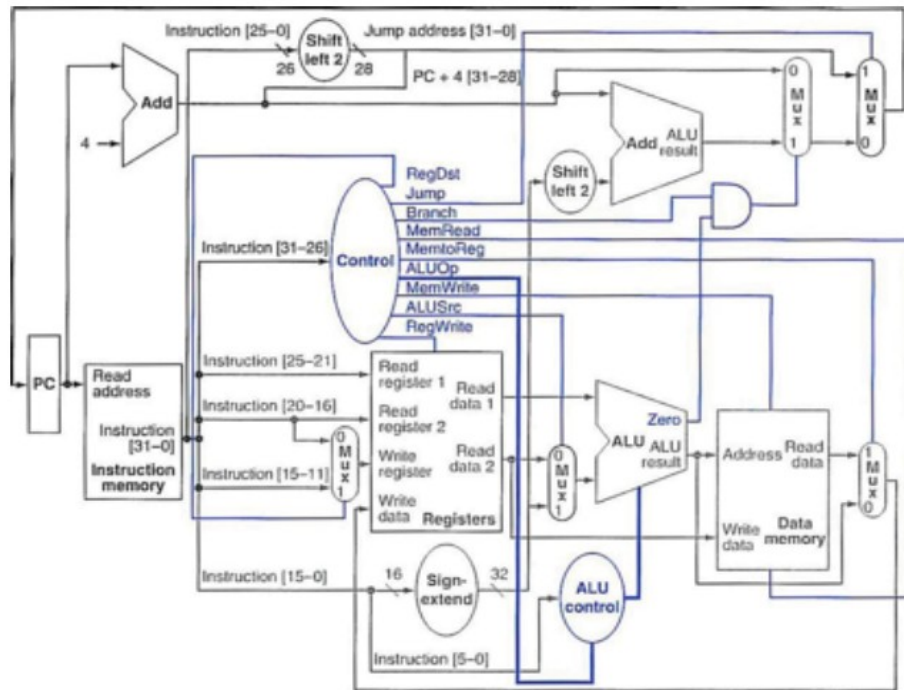


Figura 10: Processador Uniciclo.

De forma que a parte operativa do MIPS seja de 32 bits, ou seja, todos os dados armazenados em memória, os registradores, as instruções e as conexões ambas utilizam 32 bits de tamanho. Para se realizar essa implementação, os módulos principais necessários serão:

- **PC:** é um registrador de 32 bits. Entretanto, pelas restrições de memória adotadas, apenas o número de bits necessário deve ser enviado à memória de instruções, sendo o restante ignorado.
- **Memória de Instruções (MI):** armazena o código a ser executado. As instruções são de 32 bits. O espaço de endereçamento é reduzido (ex: 8 bits). Cada endereço da MI armazena uma instrução de 32 bits. Idealmente, a MI deve funcionar como um bloco combinacional neste projeto, ou seja, necessita-se apenas do endereço para ler a instrução, sem sinais adicionais de controle. Essa memória não permite o endereçamento a byte. Desta forma, se forem utilizados 8 bits de endereço, deve-se utilizar os bits 2 a 9 do PC como endereço de instrução.
- **Banco de Registradores (BREG):** é constituído por 32 registradores de 32 bits. O registrador de índice zero, breg[0], é uma constante. Sua leitura retorna sempre zero, e não pode ser escrito. O BREG tem duas entradas de endereços, permitindo a leitura de 2 registradores de forma simultânea. Uma terceira entrada de endereço é utilizada para selecionar um registrador para escrita de dados. A escrita de um dado em registrador ocorre na transição de subida do relógio.
- **Unidade Lógico-Aritmética (ULA):** opera sobre dados de 32 bits. Provê o resultado em 32 bits, juntamente com o sinal **ZERO**, que indica que o resultado da operação realizada é zero (utilizada no branch).

* Operações implementadas na ULA:

ADD, SUB, AND, OR, XOR, SLT, NOR, SLL, SRL, SRA

- **Memória de Dados (MD):** armazena os dados do programa. Pode ser lida ou escrita. Neste projeto, a MD fornece apenas palavras de 32 bits quando lida. Considerando que a MD é reduzida, deve-se selecionar apenas o número necessário de bits de endereço (8 bits, se a memória comportar 256 palavras). Os bits de endereço selecionados para acessar a MD devem permitir a leitura do segmento de dados conforme o modelo de memória compacto do MARS, onde o endereço base é 0x00002000. A memória é escrita na subida do relógio, quando o sinal de controle EscreveMem estiver acionado. O sinal de leitura LerMem faz com que o conteúdo da posição de memória endereçada seja colocado na saída de dados.
- **Multiplexadores 2 para 1:** são utilizados 4 multiplexadores com 2 entradas de 32 bits e uma saída de 32 bits.
- **Somadores:** são utilizados 2 somadores de 32 bits para operar com endereços.

Obs: para as instruções de deslocamento, deve-se utilizar as funções de deslocamento disponíveis no pacote *numeric_std* : *shift_left* e *shift_right*, com o tipo apropriado de dados para o deslocamento lógico/aritmético.


Lembrando que as instruções a serem implementadas são as seguintes: LW, SW, ADD, SUB, AND, OR, NOR, XOR, SLT, ADDI, SLL, SRL, SRA, J, BEQ, BNE

Será usado como teste um programa em assembly disponibilizado pelo professor, para verificação do correto funcionamento e execução do processador implementado.

III-3/Métodos:

Para realização da implementação da unidade Operativa Uniciclo por VHDL, criamos os seguintes blocos:

III-3-1/ PC

 

O PC, tem ,na teoria, uma entrada e uma saída, que carrega o endereço das instruções atuais, assim como o endereço da próxima instrução. Para se fazer criamos o módulo da figura acima, mapeando as entradas e saídas setadas a cada subida do Clock, e o reset permitindo atualizar o clock. Assim geramos o as entradas e saídas do bloco através da implementação:

```

Port (
    clk                : in STD_LOGIC;
    nextIns             : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
    reset              : in std_logic;
    c_out               : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)
);
end pc;

```


Cujo o código VHDL do funcionamento está a seguir:

```

architecture Behavioral of pc is
    SIGNAL ExitPC: std_logic_vector(31 DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');
BEGIN
    c_out <= ExitPC;
    process(clk)
    begin
        if(rising_edge(clk)) then
            if(reset = '1') then
                ExitPC <= nextIns;
            end if;
        end if;
    end process;
end Behavioral;


```

III-3-2/ Memória de instruções (MI)

 

A memória de instruções foi feita através do recurso do quartus do “megafunction wizard”, que permite criar um bloco com duas entradas e uma saída ativada por um clock, que, no nosso caso, será o clock da memória, o *clock_mem*.


III-3-3/ Banco de registradores(BREG)

 

O banco de registradores foi criado com 6 entradas, em que a primeira delas, o *clk*, como mostrado na figura acima, que seta os índices dos registradores a serem escolhidos, a entrada *we*, *Write Enable*, como sinal para escrita, as entradas *rs*, *rt* e *rd* como entradas dos registradores e a entrada *d_in*, para o dado a ser escrito no *rt* ou *rd*, dependendo da instrução. Assim como 2 saídas que representam os valores de 32 bits de cada um dos operandos em reg A e reg B. O código VHDL da criação das portas pode ser visto a seguir:

```
component breg generic ( WSIZE : natural := 32; ISIZE : natural := 5;
BREGSIZE : natural := 32 );
port(
    clk          : in std_logic;
    we           : in std_logic;
    rs           : in std_logic_vector(ISIZE-1 downto 0);
    rt           : in std_logic_vector(ISIZE-1 downto 0);
    rd           : in std_logic_vector(ISIZE-1 downto 0);
    d_in         : in std_logic_vector(WSIZE-1 downto 0);
    regA         : out std_logic_vector(WSIZE-1 downto 0);
    regB         : out std_logic_vector(WSIZE-1 downto 0)
);
end component;
```

III-3-4/ Unidade Lógico-Aritmética (ULA)

 


A ULA recebe os operandos do banco de registradores depois de passar por diferentes mux (dependendo da instrução desejada), para realizar as operações

necessárias (“AND”, “OR”, “ADD”, “SUB”, “SLT”, “NOR”, “XOR”, “SLL”, “SRL”, “SRA”) para execução da instrução, dependendo do código de sinal de controle da ULA “ulop”, vindo, no nosso caso, pelo controle principal. Assim descrevemos as entradas e saídas de acordo com a figura acima pelo seguinte código VHDL:

```
component ula
    generic ( WSIZE : natural := 32);
    port (
        ulop          : in std_logic_vector(3 downto 0);
        A, B          : in std_logic_vector(WSIZE-1 downto 0);
        aluout         : out std_logic_vector(WSIZE-1 downto 0);
        zero           : out std_logic
    );
end component;
```

III-3-5/ Memória de Dados (MD):

 


Pelo meio do “megafunction wizard” foi criado uma memória RAM de 4 entradas e uma saída, cujo duas das entradas (*address* e *data*) recebem o endereço e o dado a ser lido ou escrito na memória (dependendo da instrução), uma para o sinal de controle e outra para o clock. Tendo a saída como o valor lido.

III-3-6/ Multiplexadores:

Nesse projeto uniciclo foram criados vários multiplexadores , cujo alguns serão descritos como adicionais. Aqui serão mostrados os multiplexadores principais. Temos portanto:

- Multiplexador de registrador destino

 

Esse multiplexador que nomeamos de *mux_regdst* é de 2 entradas de dados e uma saída, para escolher o tipo de operação e o registrador para escrita necessário,


podendo ser do tipo R (caso for setado para '1') ou tipo I (quando setado para '0'). Temos o seguinte código :

```
entity mux_regdst is
    Port (
        RegDst : in  STD_LOGIC;
        instA  : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
        instB  : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
        Writer : out STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0)
    );
end mux_regdst;

architecture Behavioral of mux_regdst is
begin
    Writer <= instB when (RegDst = '1') else InstA;

end Behavioral;
```

- Multiplexador de operação na ULA

 

Chamado de *mux_Alusrc*, ele permite escolher umas das suas 3 entradas para poder escolher que tipo de operação será feita e qual sera o segundo operando a ser recebido na ULA , para eventual operação. Quando ativado em "00" ele recebe os 32 bits da saída do banco registrador (Tipo R ou beq, bne), em "01", faz escolhe o sinal estendido para instrução do tipo I, e enfim em "10" para instrução logica aritmética com imediato(addi, subi,...). Assim implementação da seguinte maneira:

```
entity mux_ALUSrc is
    Port (
        ALUSrc      : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
        RegB_mux    : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        SignExt     : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        ADDISign    : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        Writer      : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)
    );
end mux_ALUSrc;

architecture Behavioral of mux_ALUSrc is
begin
    process (ALUSrc, SignExt, RegB_mux, ADDISign)
    begin
        if (ALUSrc = "01") then
            Writer <= SignExt;
        elsif (ALUSrc = "00") then
            Writer <= RegB_mux;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```


```

        elsif (ALUSrc = "10") then
            WriterR <= ADDISign;
        end if;
    end process;

end Behavioral;

```

- Multiplexador do jump

 

O *muxJump* tem 3 entradas recebendo o valor do PC+4(endereço da próxima instrução) e o valor do endereço de salto incondicional “jump” e o sinal de controle “jumpsg” para ativação do mux. Assim ao ativar o sinal de controle respectivo em “0” teremos como saída o PC +4, em “1” teremos como saída o endereço de salto atribuído ao PC. Como descrito a seguir:


```

entity muxJump is
    Port (
        JumpSg           : in  STD_LOGIC;
        mux_shift         : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        muxBr_exit        : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        MuxJumpExit       : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)
    );
end muxJump;

architecture Behavioral of muxJump is
begin
    MuxJumpExit <= muxBr_exit when (JumpSg = '0') else mux_shift;
end Behavioral;

```

- Multiplexador do branch

 

É um multiplexador de 3 entradas , cujo uma para PC+4, outra para endereço do desvio condicional e uma ultima para o sinal de controle do branch(Branchsg). Assim podemos ter:

```

entity muxBranch is
    Port (
        BranchSg         : in  STD_LOGIC;
        PC_4              : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        AddedBranch       : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
    );
end muxBranch;

```

```

        MuxBranchExit : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)
    );


end muxBranch;

architecture Behavioral of muxBranch is

begin
    MuxBranchExit <= AddedBranch when (BranchSg = '1') else PC_4;
end Behavioral;

```

 - Multiplexador da memória para o banco de registradores



Este Multiplexador escolhe dentro das duas entradas de dados se irá escrever o dado vindo da memória (ativando “1”) ou da saída da ULA (ativando ”0”) no banco de registradores:

```

entity mux_MemReg is
    Port (
        MemtoReg          : in  STD_LOGIC;
        q_mux              : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        aluout_mux         : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        d_in_mux           : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)
    );
end mux_MemReg;

architecture Behavioral of mux_MemReg is

begin
    d_in_mux <= aluout_mux when (MemtoReg = '0') else q_mux;
end Behavioral;

```


III-3-7/ Somadores:

Foram criados dois somadores de acordo com o desejado, um nomeado sumPC, cujo a função é de receber o dado do PC somando a 4, para endereçar a próxima instrução caso for uma operação sem nenhum tipo de desvio. O componente foi criado a partir do seguinte código :

```


    component sumPC
    port (
        sumPC_in          : in std_logic_vector(31 downto 0);
        quatro            : in std_logic_vector(31 downto 0);
        sumPC_out          : out std_logic_vector(31 downto 0)
    );
end component;

```

 



O segundo Somador nomeado sumBranch, cujo a função é de calcular o endereço do salto sendo $PC + 4 + \text{offset} * 2$ (bne ou beq) quando for uma instrução que executa um desvio condicional , ou sendo concatenação dos bits mais significativo do PC +4 (previamente calculado) com os bits [25-0] deslocado de 2 bits da instrução, vindo da memória de instrução , no caso de um desvio incondicional(Jump). Temos a seguinte declaração em VHDL:
 
```
component sumBranch
port (
    sumBranch_inA      : in std_logic_vector(31 downto 0);
    sumBranch_inB      : in std_logic_vector(31 downto 0);
    sumBranch_out      : out std_logic_vector(31 downto 0)
);
end component;
```



III-3-8/ Sinais de controles:

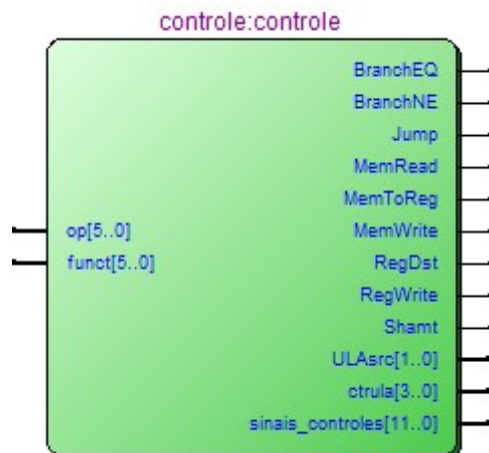

Os sinais de controle definem quais blocos ou multiplxadores devem ser ativados, ou não, dependendo do campo do opcode[31-26] e funct[5-0]. Assim, cada instrução tipo de instrução poderá ativar módulos específicos . No nosso caso tivemos 11 bits de controles, ordenados como um array de bits controles. Assim temos o seguinte componente descrito em VHDL:

```
entity controle is
    port(
        op                : in std_logic_vector(5 downto 0);
        funct             : in std_logic_vector(5 downto 0);
        RegDst            : out std_logic;
        ULASrc            : out std_logic_vector(1 downto 0);
        MemToReg          : out std_logic;
        RegWrite          : out std_logic;
        MemRead           : out std_logic;
        MemWrite          : out std_logic;
        Jump              : out std_logic;
        BranchEQ          : out std_logic;
        BranchNE          : out std_logic;
        Shamt             : out std_logic;
        ctrula            : out std_logic_vector (3 downto 0);
        sinais_controles  : out std_logic_vector(11 downto 0)
    );
end controle;
```

Com o seguinte código VHDL descrevendo o funcionamento do controle:

```
architecture Behavioral of controle is
    signal controles      : std_logic_vector(11 downto 0);
    signal ctrulaS        : std_logic_vector (3 downto 0);
    signal ULAop          : std_logic_vector (1 downto 0);
    signal clk            : std_logic;
    signal ulaOP1         : std_logic;
    signal ulaOP2         : std_logic;
    signal ulasrc1        : std_logic;
    signal ulasrc2        : std_logic;

    -- controles(Shamt, branchNE, regDst, ulasrc1, memToReg, regWrite, memread,
    memWrite, branchEQ, ulactrl(2 e 1), jump)

begin
```

```

process (funct, controles, op)
begin
    if ((funct = "000000") or (funct = "000010") or (funct =
"000011")) then -- SLL, SRL, SRA

        if op = "000000" then -- TIPO R
            controles <="101001000100";
        elsif op = "001000" then -- ADDI
            controles <="000101000110";
        elsif op = "100011" then -- LW
            controles <="000111100000";
        elsif op = "101011" then -- SW
            controles <="000100010000";
        elsif op = "000100" then -- BEQ
            controles <="000000001010";
        elsif op = "000101" then -- BNE
            controles <="010000000010";
        elsif op = "000010" then -- JUMP
            controles <="000000000001";
        end if;
    else
        if op = "000000" then -- TIPO R
            controles <="001001000100";
        elsif op = "001000" then -- ADDI
            controles <="000101000110";
        elsif op = "100011" then -- LW
            controles <="000111100000";
        elsif op = "101011" then -- SW
            controles <="000100010000";
        elsif op = "000100" then -- BEQ
            controles <="000000001010";
        elsif op = "000101" then -- BNE
            controles <="010000000010";
        elsif op = "000010" then -- JUMP
            controles <="000000000001";
        end if;
    end if;
end if;

```

```
end process;
```

```
ulaOP1 <= controles(2);
```

```
ulaOP2 <= controles(1);
```

```
ULAop <= ulaOP1 & ulaOP2;
```

```
ctrulaS <=
```

```
    "0000" when ULAop = "00" else -- lw sw
```

```
    "0000" when ULAop = "11" else -- addi
```

```
    "0001" when ULAop = "01" else -- beq bne
```

```
    "0000" when ULAop = "10" and funct = "100000" else -- add
```

```
    "0001" when ULAop = "10" and funct = "100010" else -- sub
```

```
    "0010" when ULAop = "10" and funct = "100100" else -- and
```

```
    "0011" when ULAop = "10" and funct = "100101" else -- or
```

```
    "1001" when ULAop = "10" and funct = "100111" else -- nor
```

```
    "0101" when ULAop = "10" and funct = "100110" else -- xor
```

```
    "0110" when ULAop = "10" and funct = "000000" else -- sll
```

```
    "0111" when ULAop = "10" and funct = "000010" else -- srl
```

```
    "1110" when ULAop = "10" and funct = "000011" else -- sra
```

```
    "1111" when ULAop = "10" and funct = "101010" else -- slt
```

```
    "----";
```

```
process (ULAop)
```

```
begin
```

```
    if ULAop = "01" or ULAop = "10" then
```

```
        ULAsrc <= "00";
```

```
    elsif ULAop = "00" then
```

```
        ULAsrc <= "01";
```

```
    elsif ULAop = "11" then
```

```
        ULAsrc <= "10";
```

```
    end if;
```

```
end process;
```

```
Shamt <= controles(11);
```

```
BranchNE <= controles(10);
```

```

RegDst <= controles(9);
ulasrc1 <= controles(8);
MemToReg <= controles(7);
RegWrite <= controles(6);
MemRead <= controles(5);
MemWrite <= controles(4);
BranchEQ <= controles(3);
Jump <= controles(0);

ctrula <= ctrulaS;

sinais_controles <= controles(0) & controles(1) & controles(2) &
controles(3) & controles(4) & controles(5) & controles(6) & controles(7) &
controles(8) & controles(9) & controles(10) & controles(11);
end Behavioral;

```

III-3-9/ Blocos adicionais:

Os blocos adicionais representam todos os blocos que foram criados além das especificações de projeto para uma melhor avaliação dos resultados e para implementar instruções adicionais. Temos portanto:

- Sign Extend




O sinal estendido estende o bit de sinal dos 16 bits de entrada para 32 bits, como descrito no seguinte código VHDL:

```

component signExtd
  port(
    IMM16 : in std_logic_vector(15 downto 0);
    IMM32 : out std_logic_vector(31 downto 0)
  );
end component;
architecture Behavioral of signExtd is
begin
  process (IMM16)
  begin
    if IMM16(15) = '0' then
      IMM32 <= "0000000000000000" & IMM16;
    else
      IMM32 <= "1111111111111111" & IMM16;
    end if;
  end process;
end architecture;

```

- Portas and(BEQ)

 

Aqui descrevemos a porta AND necessária para ativar o mux para o calculo do desvio. Tendo como entradas a saída da ULA”Zero”(beq ou bne) e o sinal de controle do beq(branchControl), como descrito no componente criado em VHDL:

```
component andPort
  port (
    branchControl      : in  STD_LOGIC;
    zeroULA            : in  STD_LOGIC;
    and_out             : out STD_LOGIC
  );
end component;
architecture Behavioral of andPort is
begin
  and_out <= branchControl and zeroULA;
end Behavioral;
```

- Portas and(BNE)



A porta AND do bne fazendo a mesma função do que a porta and descrita anteriormente, com um diferencial de ter como entrada um sinal de controle para o bne(bneControl):

```
entity ANDBne is
  Port (
    bneControl          : in  STD_LOGIC;
    zeroULABne          : in  STD_LOGIC;
    andBne_out          : out STD_LOGIC
  );
end ANDBne;
```

```
architecture Behavioral of ANDBne is
begin
  andBne_out <= (bneControl and (not zeroULABne));
end Behavioral;
```

- Portas Or(BNE)



Tivemos que criar uma porta Or para os dois sinais de controle bnecontrol e beq controle para setar a saída do mux com a entrada do endereço de desvio, caso for uma operação do tipo branch:

```
entity ORBne is
  Port (
    AND_BEQ      : in  STD_LOGIC;
    AND_BNE      : in  STD_LOGIC;
    OR_out       : out STD_LOGIC
  );
```

```
end ORBne;
```


```
architecture Behavioral of ORBne is
```

```
begin
```

```
    OR_out <= (AND_BEQ or AND_BNE);
```

```
end Behavioral;
```

- Módulo de concatenação do shamt

 

Esse módulo concatena os bits '0' a esquerda dos 5 bits do shamt para dar 32 bits e assim poder ser usado pela ULA para executar uma instrução sll, srl ou ainda sra.

```
entity concatShamt is
```

```
  port(
```

```
    inShamt: in std_logic_vector(4 downto 0);
```

```
    exitShamt: out std_logic_vector(31 downto 0)
```

```
  );
```

```
end concatShamt;
```

```
architecture Behavioral of concatShamt is
```

```
begin
```

```
  process (inShamt)
```


```
  begin
```

```
    exitShamt <= "00000000000000000000000000000000" & inShamt;
```

```
  end process;
```

```
end architecture;
```

- Calculador de endereço(LW/SW)

 

O calculo do endereço a ser lido ou escrito pela instrução de acesso a memoria devem ser feito nesse seguinte módulo. Ele recebe o calculo do endereço feito na ULA e o aloca como endereço válido a ser usado pelo indice do dado gerado no arquivo de dado mif do MARS. Assim temos :


```
ENTITY address_calc IS
    port (
        aluResult          : IN std_logic_vector(31 DOWNTO 0);
        addressToMem       : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0)
    );
END address_calc;

ARCHITECTURE Behavioral OF address_calc IS
    SIGNAL shift2          : std_logic_vector(31 DOWNTO 0);
    SIGNAL calcMem         : unsigned(31 downto 0);

BEGIN
    calcMem <= unsigned(aluResult) - X"2000";
    shift2 <= std_logic_vector(shift_right (calcMem,2));
    addressToMem <= std_logic_vector(shift2(7 DOWNTO 0));

END ARCHITECTURE Behavioral;
```

- Modulo de saida:

 

Esse modulo de saida, foi criado para poder verificar cada saída de cada módulo principal, de forma a verificar o correto funcionamento de cada um deles e deles como um todo, assim mostra o código VHDL abaixo:


```

entity MODULO_SAIDA is

    Port (
        SAIDA_PC      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
        SAIDA_MI      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
        SAIDA_MD      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
        SAIDA_BREG     : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
        SAIDA_ULA      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
        SAIDA_SUMDESVIO : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
        SAIDA_SUMPC    : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);

        -- V = VALOR DE SAIDA
        VSAIDA_PC      : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
        VSAIDA_MI      : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
        VSAIDA_MD      : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
        VSAIDA_BREG     : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
        VSAIDA_ULA      : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
        VSAIDA_SUMDESVIO : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
        VSAIDA_SUMPC    : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
    );

end MODULO_SAIDA;

architecture Behavioral of MODULO_SAIDA is

begin

    VSAIDA_PC      <= SAIDA_PC;
    VSAIDA_MI      <= SAIDA_MI;
    VSAIDA_MD      <= SAIDA_MD;
    VSAIDA_BREG     <= SAIDA_BREG;
    VSAIDA_ULA      <= SAIDA_ULA;
    VSAIDA_SUMDESVIO <= SAIDA_SUMDESVIO;
    VSAIDA_SUMPC    <= SAIDA_SUMPC;

end Behavioral;

```

- Modulo de saida secundario:



Esse modulo foi criado para apresentar as saidas dos multiplexadores principais:

```

entity MODULO_SAIDA_SECUNDARIO is

    Port (
        SAIDA_MUXRD    : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);
        SAIDA_MUXALU   : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
        SAIDA_MUXAB     : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
        SAIDA_MUXB      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);

        -- V = VALOR DE SAIDA
        VSAIDA_MUXRD    : out  STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);
        VSAIDA_MUXALU   : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
        VSAIDA_MUXAB     : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
        VSAIDA_MUXB      : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
    );

```

```

end MODULO_SAIDA_SECUNDARIO;

architecture Behavioral of MODULO_SAIDA_SECUNDARIO is
begin

    VSAIDA_MUXRD      <= SAIDA_MUXRD;
    VSAIDA_MUXALU     <= SAIDA_MUXALU;
    VSAIDA_MUXAB      <= SAIDA_MUXAB;
    VSAIDA_MUXB       <= SAIDA_MUXB;

end Behavioral;

```

- Modulo de saida das instrução



Como o nome o indica ele foi criado para apresentar as saidas dos diferentes campos , resutados da busca de instrução na memoria de instrução, para verificar o tipo de operação assim como os indices dos registradores usados. Isso foi realizado como a seguir:

```

entity MODULO_SAIDA_INSTRUCTION is

    Port (

        SAIDA_INS_RS      : in STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);
        SAIDA_INS_RT      : in STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);
        SAIDA_INS_RD      : in STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);
        SAIDA_INS_SHAMT    : in STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);
        SAIDA_INS_FUNCT    : in STD_LOGIC_VECTOR (5 DOWNTO 0);
        SAIDA_INS_OPCODE   : in STD_LOGIC_VECTOR (5 DOWNTO 0);
        SAIDA_INS_IMM16    : in STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0);
        SAIDA_INS_IMM26    : in STD_LOGIC_VECTOR (25 DOWNTO 0);

        -- V = VALOR DE SAIDA
        VSAIDA_INS_RS      : out STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);
        VSAIDA_INS_RT      : out STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);
        VSAIDA_INS_RD      : out STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);
        VSAIDA_INS_SHAMT    : out STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);
        VSAIDA_INS_FUNCT    : out STD_LOGIC_VECTOR (5 DOWNTO 0);
        VSAIDA_INS_OPCODE   : out STD_LOGIC_VECTOR (5 DOWNTO 0);
        VSAIDA_INS_IMM16    : out STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0);
        VSAIDA_INS_IMM26    : out STD_LOGIC_VECTOR (25 DOWNTO 0)

    );

end MODULO_SAIDA_INSTRUCTION;

architecture Behavioral of MODULO_SAIDA_INSTRUCTION is

begin


```

VSAIDA_INS_RS	<= SAIDA_INS_RS;
VSAIDA_INS_RT	<= SAIDA_INS_RT;
VSAIDA_INS_RD	<= SAIDA_INS_RD;
VSAIDA_INS_SHAMT	<= SAIDA_INS_SHAMT;
VSAIDA_INS_FUNCT	<= SAIDA_INS_FUNCT;
VSAIDA_INS_OPCODE	<= SAIDA_INS_OPCODE;
VSAIDA_INS_IMM16	<= SAIDA_INS_IMM16;
VSAIDA_INS_IMM26	<= SAIDA_INS_IMM26;


end Behavioral;

III-3-10/Instruções adicionais JUMP/ADDI/Branch if not equal /Shift left logical/ Shift right logical/SRA

- IMPLEMENTAÇÃO JUMP

 


 Foi usado para realizar o cálculo do endereço de desvio condicional, um modulo *shiftL2_Jump* para fazer o deslocamento de 2 bits dos bits[25-0] da instrução vindo da JUMP memória de instrução:



E para concatenação desses bits agora [27-0] com os 4 bits mais significativos de PC+4 usamos o módulo que nomeamos de “orJump” a seguir: Como explicado anteriormente, esse resultado de desvio será ativado pelo multiplexador “muxJump” responsável de enviar PC+4 ou o endereço de desvio.

- IMPLEMENTAÇÃO ADDI

 

Para implementação Addi, tivemos que adicionar mais uma entrada ao multiplexador “mux_Alusrc”, tornando o de 3 entradas, responsável para escolher o conteúdo dos 32 bits de imediato. Como a seguir:

Esses 32 bits foram gerados a partir de um módulo “addiComplete” que concatena os 16 bits do imediato com 16 bits a esquerda zerado. Assim tivemos:



- **IMPLEMENTAÇÃO BNE**

As diferentes portas AND e OR implementados para o bne foram exibidos já nos item anteriores, assim tivemos que para controlar o muxbranch que é destinado para operação do tipo branch criar um novo sinal de controle vindo do controle principal "branchNE" para realizar lo.

- **IMPLEMENTAÇÃO SLL, SRL e SRA**

Para a implementação das instruções de SLL, SRL e SRA tivemos que criar um multiplexador de duas entradas, para selecionar o valor de entrada do regA (primeira saída do breg) e o valor do shamt, sendo controlado pelo valor de controle ShamtSg.

Lembrando que o código VHDL que será enviado junto com o relatório descreve melhor o funcionamento da implementação uniciclo desejada.

IV/-RESULTADOS E SIMULAÇÃO:

Como resultado, tivemos o que se era esperado através da execução do programa Uniciclo.vhd, utilizando o arquivo text.mif, que contém o código em hexadecimal gerado pelo MARS, e o arquivo data.mif, que contém os valores em hexadecimal dos dados de memória, também gerado pelo MARS.

Com isso, obtivemos:

 


Figura 11: Execução de 0 a 60 ps.

Em que foram feitas as operações de ADDI, opcode = 001000, ADDI novamente, LW, opcode = 100011, carregando 3 da memória, BEQ, opcode = 000100, comparando 3 com 0 para o pulo, ADDI subtraindo 3 com 2, LW, carregando 50 da memória e LW, carregando 13 da memória.

Após essas instruções, tivemos:

 


Figura 12: Execução de 60 a 110 ps.

Realizando as instruções:

SUB, com o opcode = 0 e funct = 100010, realizando a subtração de $0x32 - 0x0D = 0x25$, SW, com o opcode = 101011, colocando $0x25$ no endereço 0 (2000) da memória. Após, foi feito um jump para o beq desse mesmo label.

Nas 3 imagens seguintes foram realizadas operações de loop:

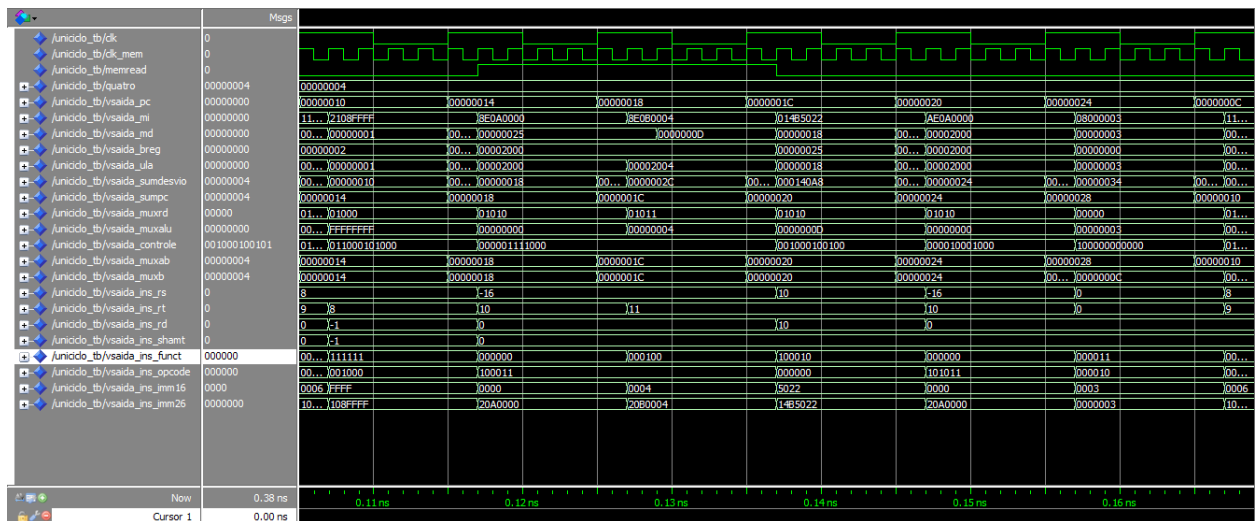


Figura 13: Execução de 110 a 160 ps.


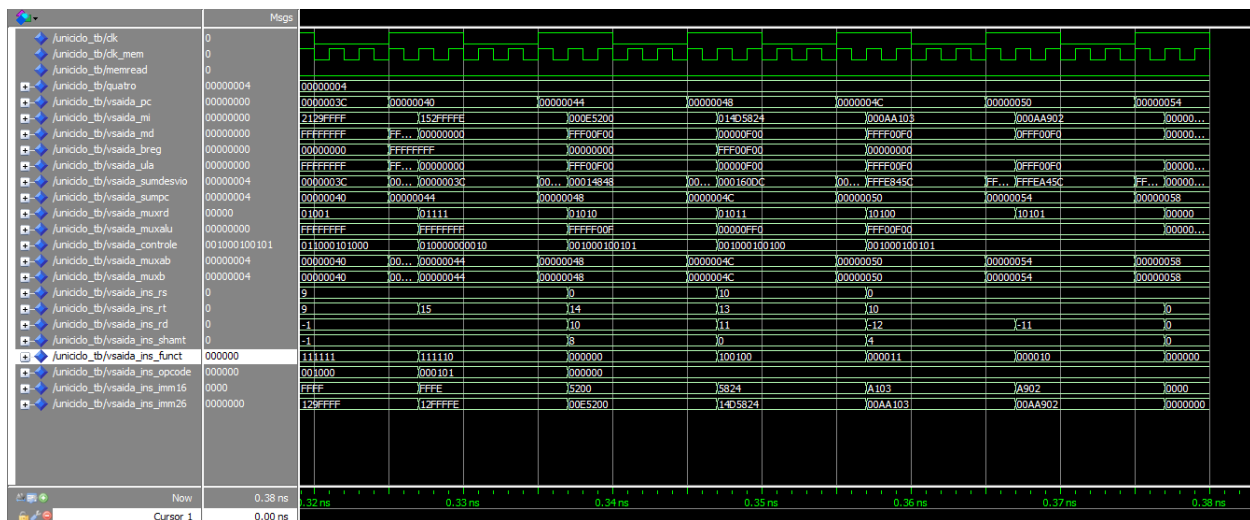


Figura 18: Execução de 360 a 380 ps.

Um SRL, resultando em 0FFF00F0, como confirmado através dos comentários do código do professor, *testeMIPS.asm*, e da execução deste mesmo arquivo no MARS, passo a passo.

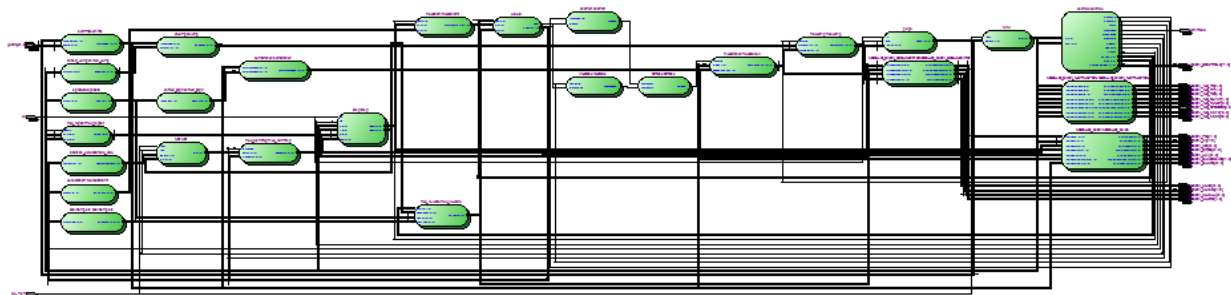Como resultado da simulação RTL, do processador Uniciclo, tivemos o seguinte diagrama:



IV/-CONCLUSÃO:

Como estipulado com os objetivos do trabalho, foi-se possível aprimorar nossos conhecimentos quanto ao assembly MIPS, quanto ao funcionamento do Uniciclo, quanto ao funcionamento do programa Quartus e o aprendizado da linguagem VHDL. Como resultados, obtivemos os esperados para o término no trabalho, realizando corretamente a simulação, a execução e projeção do processador pedido. Além disso, foi possível também, relembrar alguns conceitos e fixar melhor os funcionamentos de cada módulo implementado.